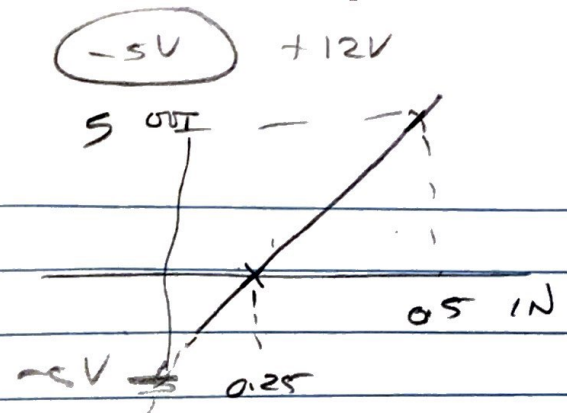


	V	
IN	0.25	0.500
OUT	0.00	5.00



$$y = mx + b$$


$$m = \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}} = G = 20$$

$$0 = 20 * 0.25 + b$$

$$b = -5V$$

$$5.00 = 20 * 0.5 - 5V$$

$$V_{OUT} = 20 e_{IN} - 5V$$

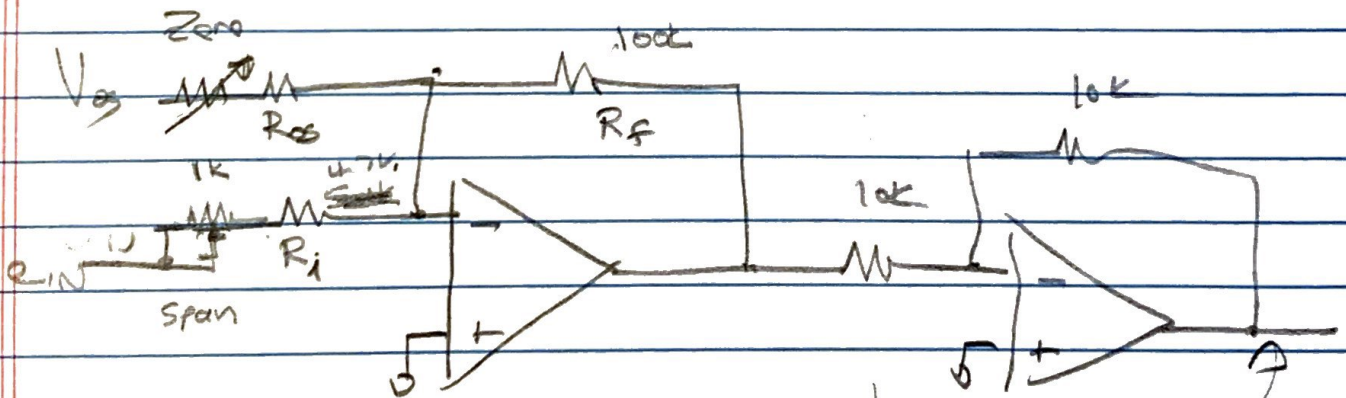

$$V_{OUT} = + \frac{R_f}{R_i} e_{IN} + \frac{R_f}{R_{os}} V_{os}$$

20 e_{IN} - 5V

$$\frac{R_f}{R_i} = 20$$

$$\frac{R_f}{R_{os}} V_{os} = -5V$$

100k -5V